

38) Aşağıda gösterilen (1024x1024x1) bellek yapılarından yeteri kadar kullanarak, 4 MByte toplam bellek organizasyonu tasarlayınız. Tasarlığınıza uygun bellek adres yollarına (MAR) ve bellek tampon yapmalarına (MBR) nasıl bağlanacağını gösteriniz.

